Circuit și materiale

Matematică și explorarea mediului · clasa II

Încercuiește răspunsul sau scrie în casetă. Nume: _____

1. Becul se aprinde când circuitul este:

deschis	întrerupt	închis

2. Ce material conduce electricitatea?

cupru	plastic	lemn uscat

3. Desenează un fir metalic cu înveliș de plastic.

4. Ce sursă se folosește la experimentul școlar?

fulger	baterie	priză

5. Lângă un circuit electric, apa este:

necesară	interzisă	potrivită

6. Ordonează experimentul cu becul. Scrie 1, 2, 3.

- ☐ privești becul
- ☐ adultul pregătește piesele
- ☐ unești piesele

Circuit și materiale — cheia

Matematică și explorarea mediului · clasa II

Răspunsurile sunt marcate mai jos.

1. Becul se aprinde când circuitul este:

deschis	întrerupt	**închis**

2. Ce material conduce electricitatea?

cupru	plastic	lemn uscat

3. Desenează un fir metalic cu înveliș de plastic.

Exemplu: miez metalic și înveliș; acceptă ambele părți.

4. Ce sursă se folosește la experimentul școlar?

fulger	**baterie**	priză

5. Lângă un circuit electric, apa este:

necesară	**interzisă**	potrivită

6. Ordonează experimentul cu becul. Scrie 1, 2, 3.

3 privești becul

1 adultul pregătește piesele

2 unești piesele